

13. La forma normal disyuntiva es la misma al simplificarla, ya sea por el método de Karnaugh como en el ejercicio 8 o por el método de Quine-McCluskey en el ejercicio 10, se obtiene la misma expresión mínima.

14. 2 interruptores A, B
 $S = 1$ al accionar cualquier interruptor.

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$S = A + B$$



- 3 interruptores A, B, C

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$S = A + B + C$$

